

Relatório Técnico — AOC Laboratório de Circuitos

1. Introdução

2. Parte I — Subsistema de memória

O módulo de memória está em `parte1_memoria.circ`. A cache, o somador de endereço e o teste de conflito estão em `parte1_cache.circ`.

2.1 Módulo de memória (mapa de memória e tabela verdade dos CS)

O barramento de endereços tem 6 bits (A5..A0) e o de dados, 8 bits. A5 e A4 entram em um decodificador 2→4, feito com portas NOT e AND, que escolhe uma entre quatro regiões de 16 bytes. A3..A0 escolhem a posição dentro da região. O mapa de memória está na Tabela 1, e a Tabela 2 mostra que exatamente um sinal CS fica ativo em cada combinação de A5 e A4.

Tabela 1 — Mapa de memória.

Faixa	Dispositivo	Tamanho	Sinal de seleção
0x00 – 0x0F	ROM de programa	16 bytes	$CS_ROM = A5' \cdot A4'$
0x10 – 0x1F	RAM de dados	16 bytes	$CS_RAM = A5' \cdot A4$
0x20 – 0x2F	Banco de registradores	16 bytes	$CS_REG = A5 \cdot A4'$
0x30 – 0x3F	Região de E/S	16 bytes	$CS_IO = A5 \cdot A4$

Tabela 2 — Tabela verdade dos sinais de seleção.

A5	A4	CS_ROM	CS_RAM	CS_REG	CS_IO
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

A escrita em cada dispositivo é habilitada por $CS \cdot Escrita$; a ROM não é gravável. As saídas dos quatro dispositivos são reunidas pelo multiplexador de 4 entradas (Componente 02), comandado por A5 e A4, cuja saída é o pino DadoLido. A ROM (Componente 05) e as RAMs de dados e de E/S (Componente 06) são memórias 16×8 da biblioteca, endereçadas por A3..A0. O banco de registradores (Componente 07) tem 16 registradores de 8 bits, um decodificador 4→16 para a escrita e um multiplexador de 16 entradas para a leitura. Os pinos estão nas Tabelas 3 a 5, e os circuitos, nas Figuras 1 e 2. As memórias e o multiplexador de saída aparecem nas Figuras 13 a 15.

Tabela 3 — Pinos do módulo de memória (main de `parte1_memoria.circ`).

Pino	Direção	Bits	Função
Endereco	entrada	6	Endereço A5..A0
DataEscrita	entrada	8	Dado a gravar
Escrita	entrada	1	Habilita a escrita no dispositivo selecionado
CLOCK	entrada	1	Relógio de escrita
DadoLido	saída	8	Saída do multiplexador
CS_ROM, CS_RAM, CS_REG, CS_IO	LED	1 cada	Região selecionada
ErroParidade	LED	1	Erro de paridade na leitura da RAM

Tabela 4 — Pinos do subcircuito Decodificador.

Pino	Direção	Bits	Função
A5, A4	entrada	1 cada	Bits mais significativos do endereço
CS_ROM, CS_RAM, CS_REG, CS_IO	saída	1 cada	Equações da Tabela 1

Tabela 5 — Pinos do subcircuito BancoDeRegistadores.

Pino	Direção	Bits	Função
RegWrite	entrada	1	CS_REG · Escrita
Endereco	entrada	4	A3..A0
DadoEscrita	entrada	8	Dado a gravar
Clock	entrada	1	Relógio
DadoLido	saída	8	Registrador endereçado

Figura 1 — Circuito do decodificador de endereços.


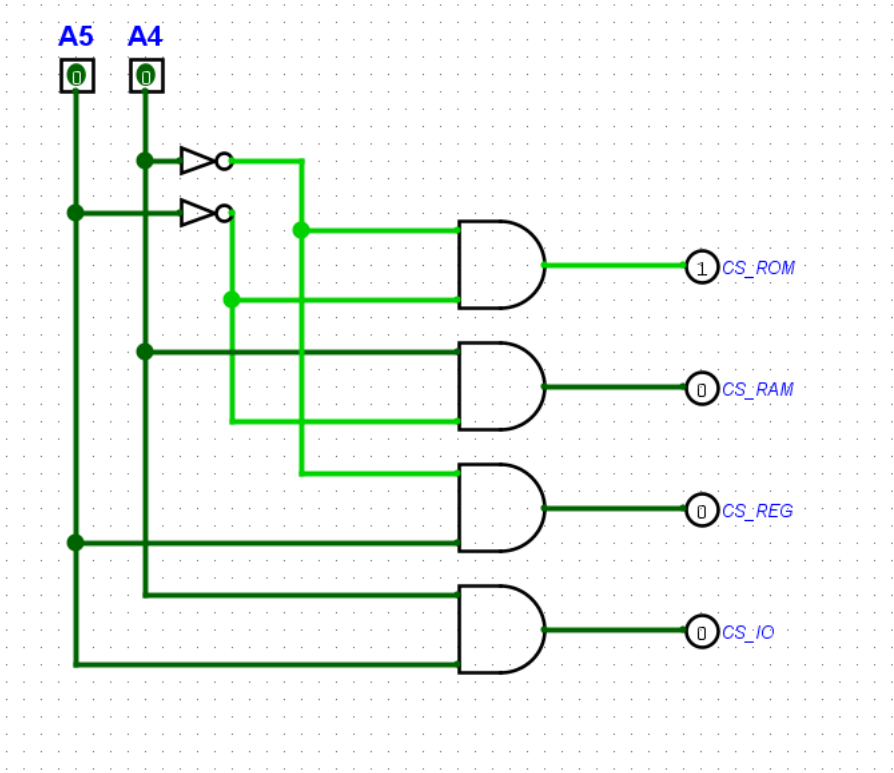


Figura 2 — Circuito do banco de registradores.

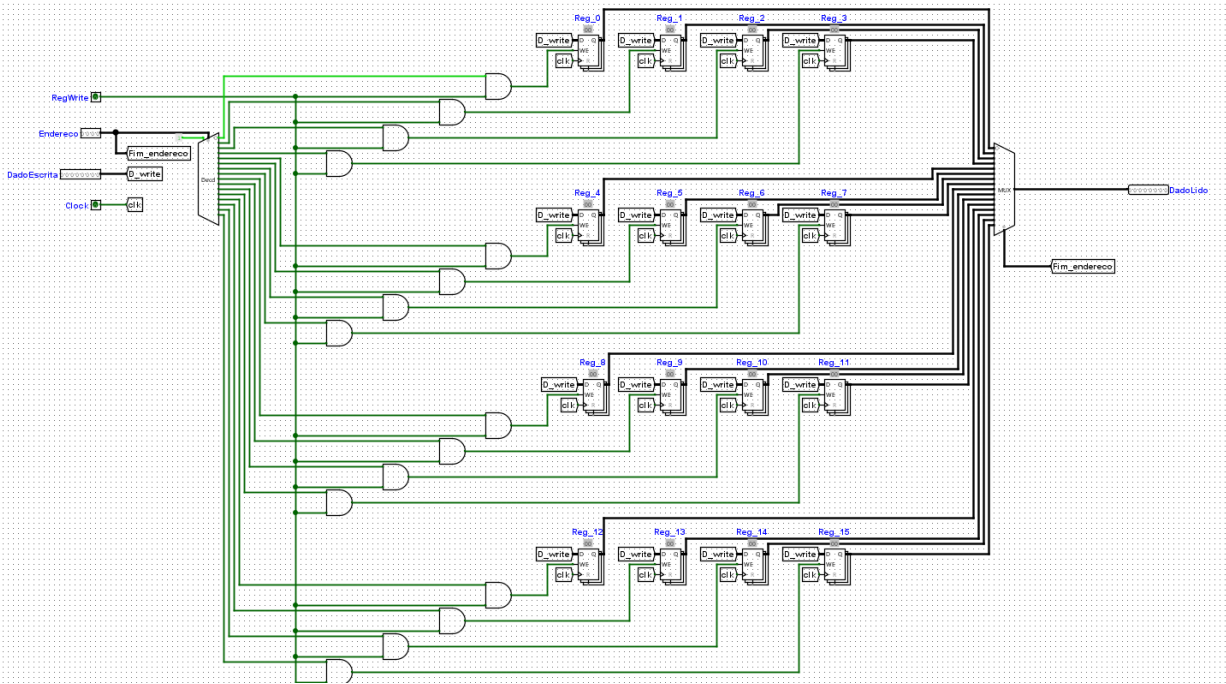

2.2 Bit de paridade

Cada palavra gravada na RAM recebe um bit de paridade ímpar, guardado numa RAM separada de 16 posições de 1 bit. O detector de paridade ímpar (Componente 14) é a porta *Odd Parity* de 8 entradas, e o bit gravado é $p = \text{NOT}(\text{OddParity}(\text{dado}))$. Na leitura, o bit é recalculado e comparado com o guardado por uma XOR: $\text{ErroParidade} = (p_{\text{guardado}} \text{ XOR } p_{\text{recalculado}}) \cdot \text{CS_RAM}$. O funcionamento é mostrado no teste T-02 (Tabela 13).

2.3 Cache (divisão do endereço e comparador de rótulos)

A cache tem mapeamento direto, 4 linhas e blocos de 2 bytes, e atende somente leituras. O endereço se divide em três campos (Tabela 6):

- deslocamento = $\log_2(\text{tamanho do bloco}) = \log_2(2) = 1 \text{ bit} \rightarrow \text{A0}$;
- índice = $\log_2(\text{número de linhas}) = \log_2(4) = 2 \text{ bits} \rightarrow \text{A2 A1}$;
- rótulo = $6 - 2 - 1 = 3 \text{ bits} \rightarrow \text{A5 A4 A3}$.

Tabela 6 — Divisão do endereço.

Campo	Bits	Largura
Rótulo	A5 A4 A3	3
Índice	A2 A1	2
Deslocamento	A0	1

Exemplo: $0x22 = 100010$, com deslocamento 0, índice 01 e rótulo 100. Esse endereço só pode ocupar a linha 1, onde será registrado o rótulo 100.

O endereço é calculado pelo somador de 8 bits (Componente 08) como $\text{Base} + \text{Deslocamento}$. O somador tem a largura da palavra do sistema (8 bits), e só os bits 5..0 da soma são usados como endereço.

Cada linha tem um registrador de rótulo de 3 bits e um bit de validade feito com flip-flop JK (Componente 01), com $J = \text{falta da linha}$ e $K = 0$. O pino zerar aciona o reset dos registradores e dos flip-flops, invalidando a cache (Figura 4). O sinal de falta de cada linha é $\text{Falha_Lx} = \text{decodificador}[x] \cdot \text{NOT}(\text{Acerto}) \cdot \text{Acesso}$, e ele habilita a escrita do rótulo na borda do clock. O pino Acesso indica se a borda do clock é um acesso de leitura: no main ele vale 1, e no teste da Seção 2.5 ele recebe a saída do detector de primos.

O comparador de rótulos usa três XOR feitas com AND, OR e NOT (Componente 03), sem comparador da biblioteca (Figura 3):

$\text{iguais} = \text{NOT}((T2 \text{ XOR } S2) \text{ OR } (T1 \text{ XOR } S1) \text{ OR } (T0 \text{ XOR } S0))$

$\text{ACERTO} = \text{iguais} \cdot \text{valido}[\text{índice}]$

Um contador de 4 bits, habilitado por $\text{Acerto} \cdot \text{Acesso}$, conta os acertos e alimenta o decodificador de 7 segmentos (Componente 16), que mostra o valor no display (Figura 6). Os pinos estão na Tabela 7.

O arranjo de dados (Componente 06) é o subcircuito `Arranjo_dados`, que guarda os 8 bytes da cache em duas RAMs 4×8 : `Dados_byte0` guarda o byte de deslocamento 0 de cada linha e `Dados_byte1`, o de deslocamento 1. As duas são endereçadas pelo índice e gravadas quando há falta em qualquer linha (OR de `Falha_L0` a `Falha_L3`), de modo que o bloco inteiro é copiado em um único ciclo. Um multiplexador 2:1 comandado por `A0` entrega o byte pedido no pino `DadoLido`. Num acerto o dado aparece antes da borda do clock; numa falta, só depois dela, quando o bloco é copiado. Os pinos estão na Tabela 8 e o circuito, na Figura 5.

As duas ROMs 32×8 dentro do `Arranjo_dados` (`ROM_byte0` e `ROM_byte1`) representam a memória principal, isto é, o nível abaixo da cache, de onde o bloco é copiado numa falta. Elas não são o módulo de memória da Seção 2.1, e sim um modelo simplificado dele, usado por dois motivos: o módulo está em outro arquivo (`parte1_memoria.circ`) e lê um byte por vez, enquanto a cache precisa receber os dois bytes do bloco no mesmo ciclo. Por isso a memória foi organizada em blocos: as duas ROMs são endereçadas pelo número do bloco (`A5..A1`), e a `ROM_byte0` guarda os bytes de endereço par e a `ROM_byte1`, os de endereço ímpar. O conteúdo de cada posição é o próprio endereço (a posição `0x21` guarda `0x21`), o que permite conferir nos testes se o dado entregue pela cache corresponde ao endereço pedido.

Tabela 7 — Pinos do main e do subcircuito cache (`parte1_cache.circ`).

Pino	Onde	Direção	Bits	Função
Base	main	entrada	8	Operando do somador
Deslocamento	main	entrada	8	Operando do somador
Clock	main	entrada	1	Conclui o acesso na borda de subida
Zerar	main	entrada	1	Invalida a cache e zera o contador
Endereco	cache	entrada	6	Bits 5..0 da soma
Acesso	cache	entrada	1	1 = a borda do clock é um acesso
acerto	cache	saída	1	1 = acerto
DadoLido	cache	saída	8	Byte lido do arranjo de dados

Figura 3 — Comparador de rótulos com XOR sintetizado.

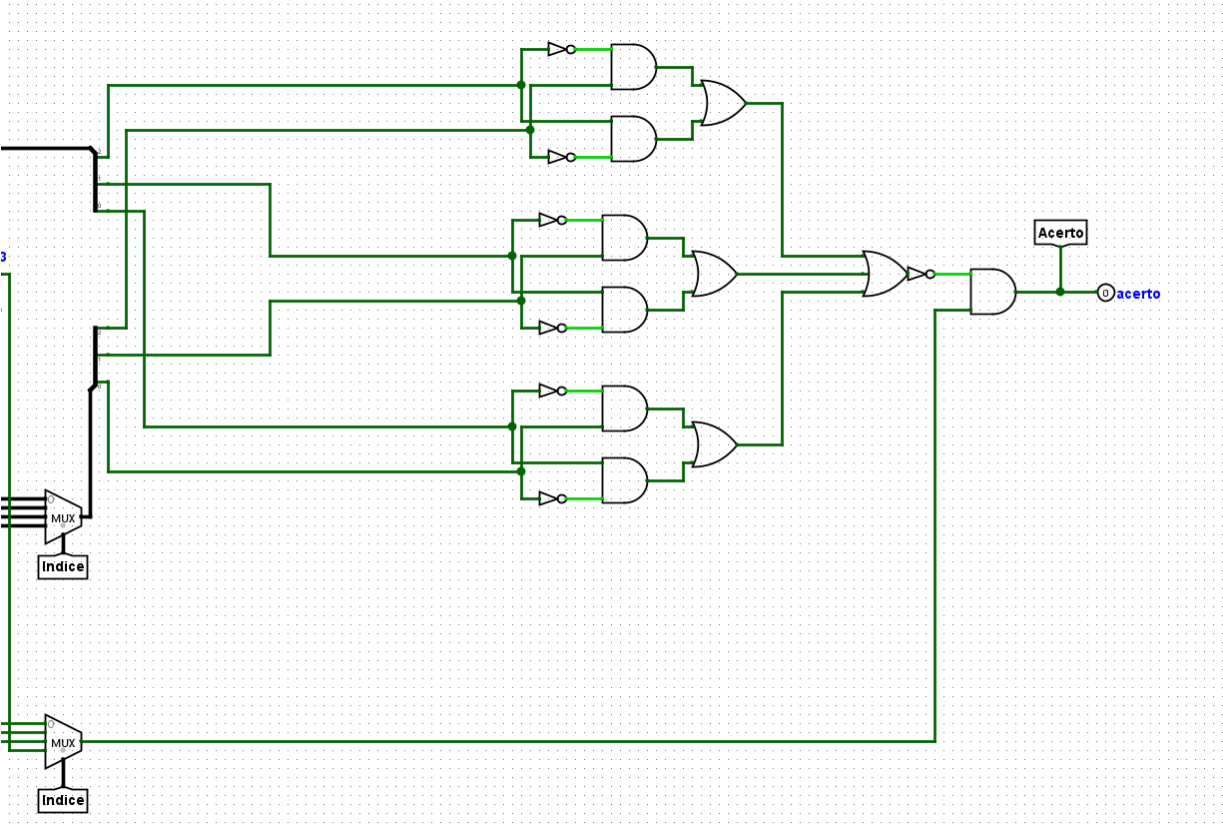


Figura 4 — Cache logo após o zerar: bits de validade em 0.


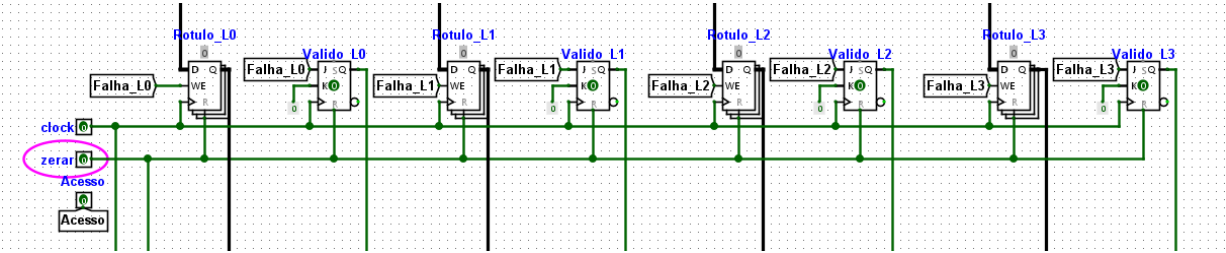


Tabela 8 — Pinos do subcircuito Arranjo_dados.

Pino	Direção	Bits	Função
Bloco	entrada	5	A5..A1: endereço do bloco nas ROMs
Indice	entrada	2	Linha da cache (endereço das RAMs)
A0	entrada	1	Byte dentro do bloco (seletor do multiplexador)
Clock	entrada	1	Relógio das RAMs
Falha_L0 a Falha_L3	entrada	1 cada	Habilitam a gravação do bloco
DadoLido	saída	8	Byte pedido

Figura 5 — Arranjo de dados: ROMs da memória principal, RAMs Dados_byte0 e Dados_byte1 e multiplexador de saída.

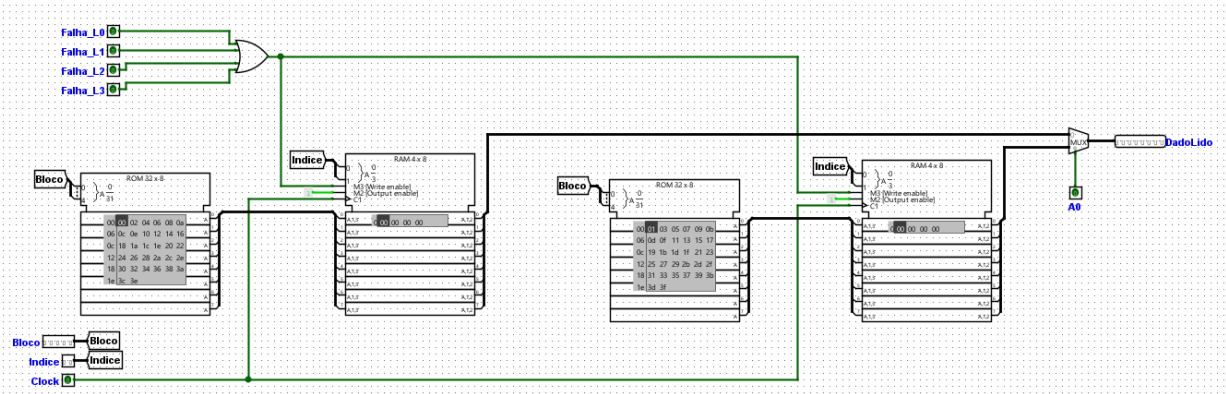


2.4 Planilha e indicadores

A planilha parte1_planilha.xlsx traz os 16 acessos do traço, com as colunas derivadas por fórmula. Os indicadores estão na Tabela 9. O circuito confirma o resultado: ao final do traço, o display mostra 8 acertos (Figura 6).

Tabela 9 — Indicadores do traço.

Indicador	Expressão	Valor
Acertos	contagem de ACERTO	8
Faltas	contagem de FALTA	8
Taxa de acertos	$8 \div 16$	50%
Faltas compulsórias	contagem de "compulsoria"	4
Faltas por conflito	contagem de "conflito"	4
AMAT	$\text{tempo de acerto} + \text{taxa de faltas} \times \text{penalidade} = 1 + 0,5 \times 8$	5 ciclos

Figura 6 — Display de sete segmentos após os 16 acessos do traço (8 acertos).

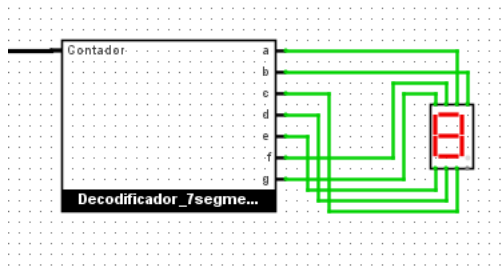

2.5 Teste de conflito (detector de primos)

Um contador síncrono de 3 bits percorre $v = 0$ a 7 . O detector de primos de 4 bits (Componente 17) recebe $A = 0$ e $B, C, D = v$, e sua saída vai ao pino Acesso da cache, de modo que só os valores primos geram acesso. O endereço é $v \ll 3$. Minimizando pelo mapa de Karnaugh (primos 2, 3, 5, 7, 11 e 13), a equação do detector é:

$$P = A'B'C + A'BD + B'CD + BC'D$$

Os pinos do detector estão na Tabela 10, o circuito na Figura 7, o resultado do teste na Tabela 11 e o estado final na Figura 8.

Tabela 10 — Pinos do subcircuito DetectorPrimos.

Pino	Direção	Bits	Função
A, B, C, D	entrada	1 cada	Número de 4 bits (A é o mais significativo)
Primo	saída	1	1 se o número é primo

Figura 7 — Circuito do detector de primos.


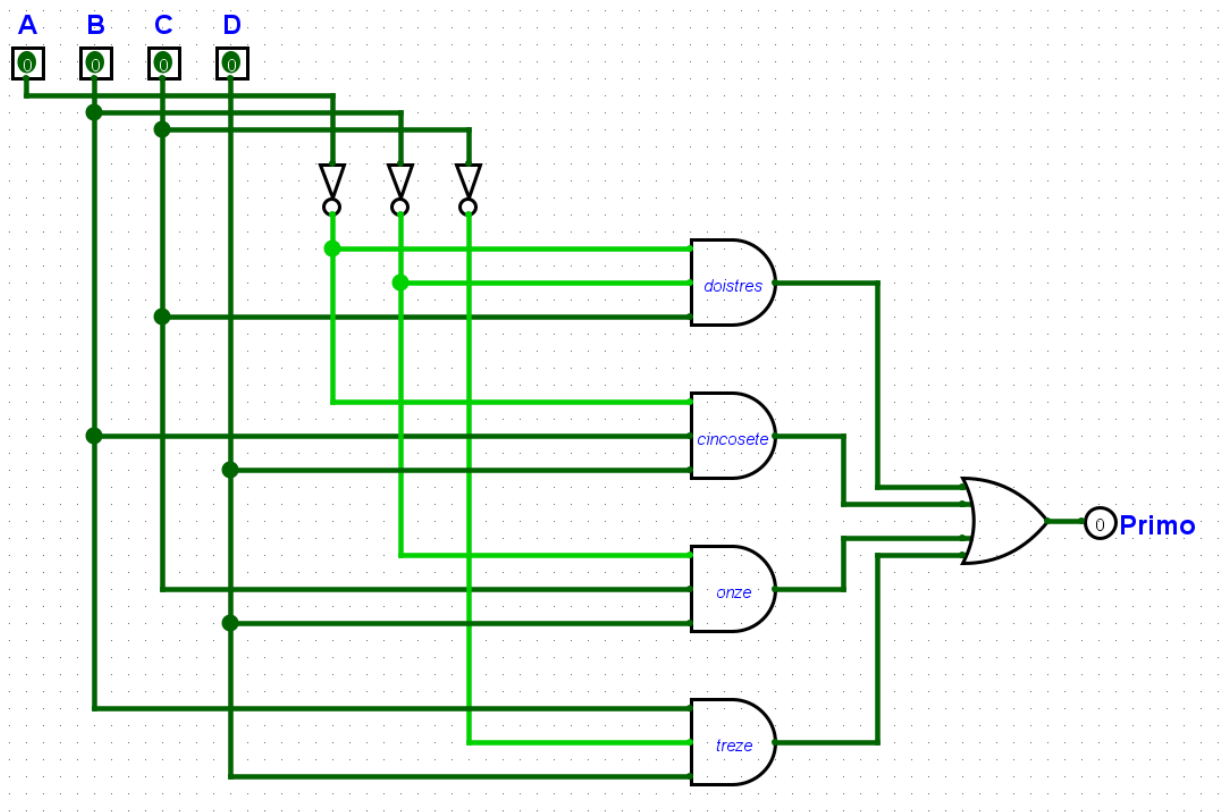


Tabela 11 — Teste de conflito, começando com a cache invalidada.

v	Endereço	Binário	Rótulo	Índice	Resultado
2	0x10	010000	010	00	FALTA (compulsória)
3	0x18	011000	011	00	FALTA (conflito)
5	0x28	101000	101	00	FALTA (conflito)
7	0x38	111000	111	00	FALTA (conflito)

Figura 8 — Contador de acertos e display da instância da cache usada no ConflitoPrimos, após os oito clocks do teste (0 acertos).

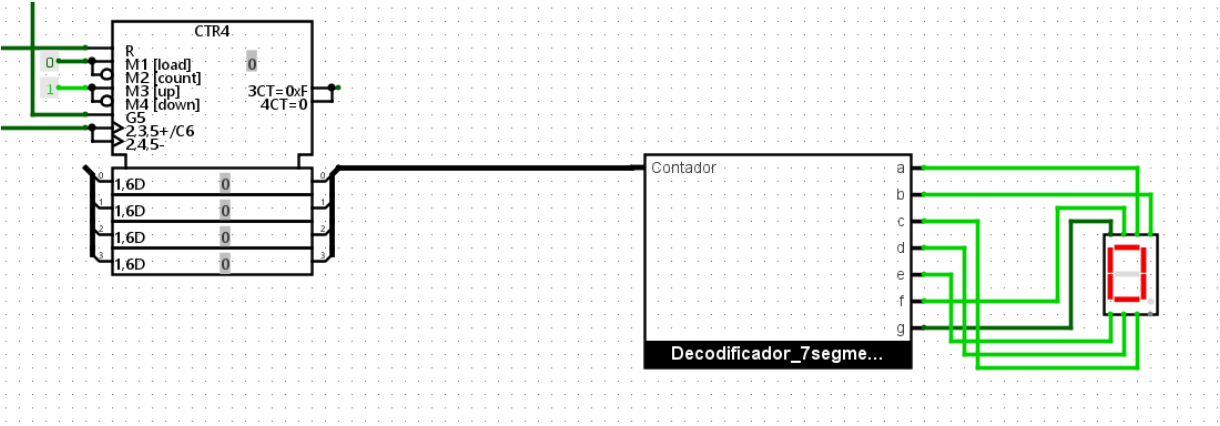

Por que a regra produz esse resultado. Deslocar v três posições à esquerda coloca v em A5A4A3, que é o rótulo, e zera A2A1A0. Assim, o índice (A2A1) é sempre 00: os quatro endereços disputam a linha 0 com rótulos diferentes, cada um expulsa o anterior, e não há nenhum acerto, mesmo com três linhas ociosas.

Com oito linhas. O índice passaria a ter 3 bits (A3A2A1) e o rótulo, 2 bits. Como A3 = v0 e A2A1 = 00, o índice seria 000 para v = 2 e 100 para v = 3, 5 e 7. O endereço 0x10 ficaria sozinho na linha 0, mas 0x18, 0x28 e 0x38 continuariam disputando a linha 4. Dobrar as linhas não elimina o conflito, porque a regra $v \ll 3$ só faz variar um bit do índice.

2.6 Testes (T-01 a T-05)

As Tabelas 12 a 14 registram as entradas, as saídas esperadas e as observadas em cada teste. As capturas de tela estão nas Figuras 9 a 20.

Tabela 12 — T-01, seleção de região (parte1_memoria.circ).

Endereco	A5A4	Esperado	Observado	Figura
0x00	00	só CS_ROM ativo	só CS_ROM aceso	Figura 9
0x10	01	só CS_RAM ativo	só CS_RAM aceso	Figura 10
0x20	10	só CS_REG ativo	só CS_REG aceso	Figura 11
0x30	11	só CS_IO ativo	só CS_IO aceso	Figura 12

Figura 9 — T-01, A5A4 = 00.

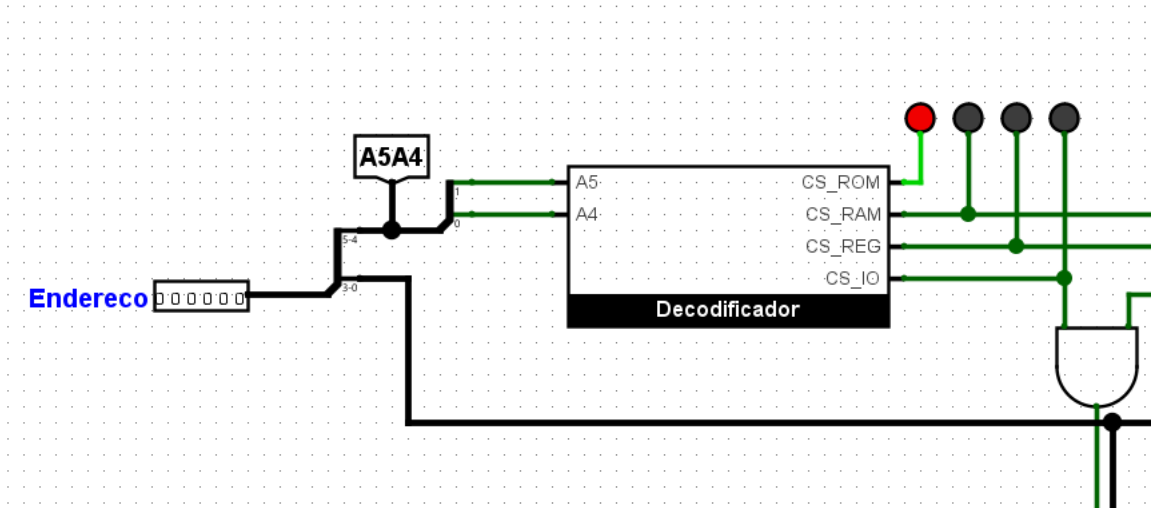


Figura 10 — T-01, A5A4 = 01.

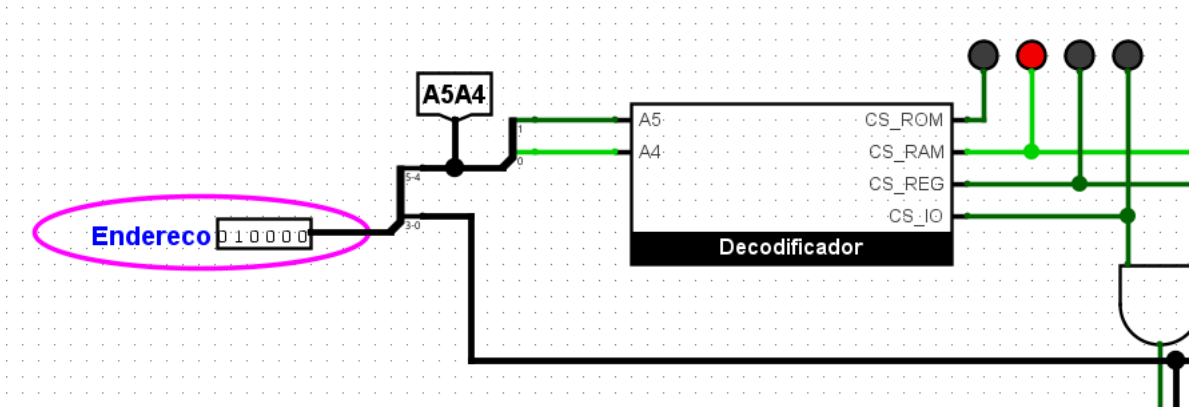


Figura 11 — T-01, A5A4 = 10.

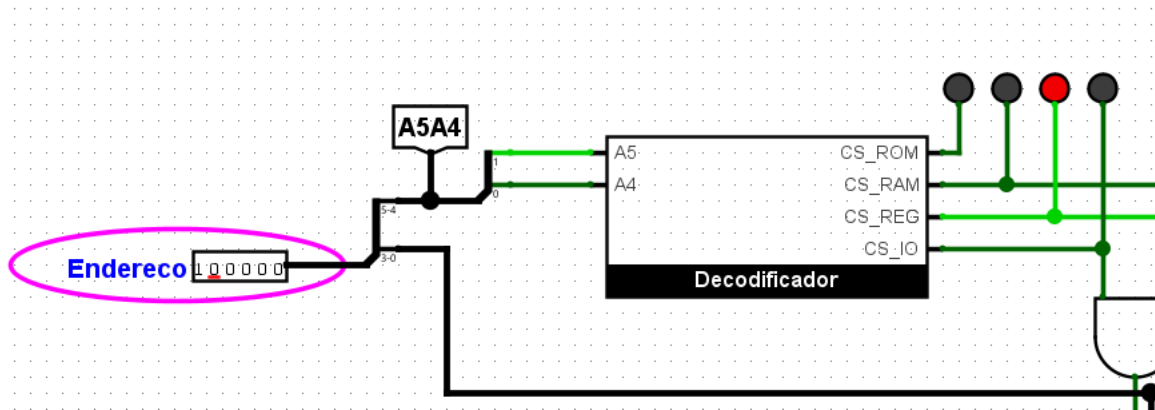


Figura 12 — T-01, A5A4 = 11.

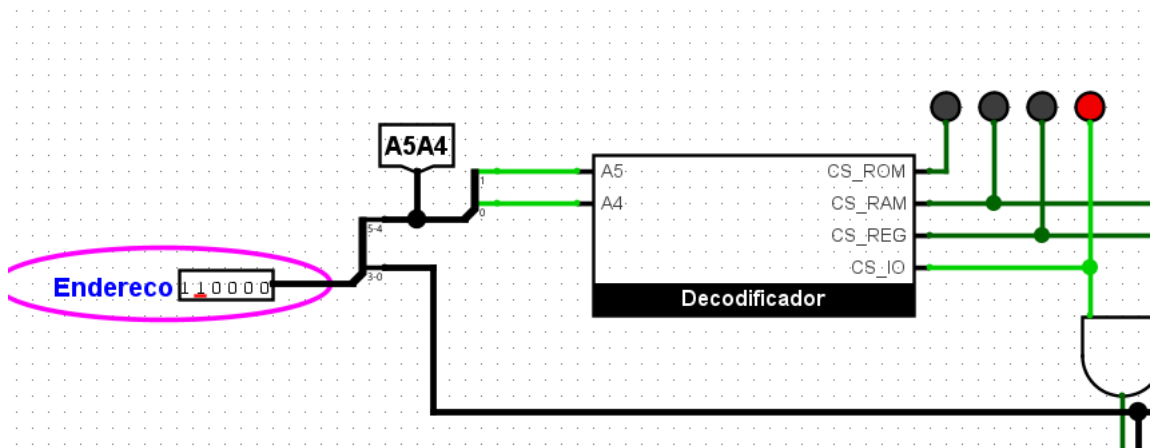


Tabela 13 — T-02, erro de paridade (parte1_memoria.circ).

Passo	Entradas	Esperado	Observado	Figura
Gravar	Endereco = 0x11, DataEscrita = 0x55, Escrita = 1, pulso em CLOCK	RAM[1] = 0x55, paridade = 1	RAM[1] = 55, paridade[1] = 1	Figura 13
Ler	Endereco = 0x11, Escrita = 0	DadoLido = 0x55, sem erro	DadoLido = 01010101, LED apagado	Figura 14
Inverter um bit e ler	RAM[1] editada para 0x54	DadoLido = 0x54, erro aceso	DadoLido = 01010100, LED aceso	Figura 15

Figura 13 — T-02, gravação de 0x55 em 0x11.

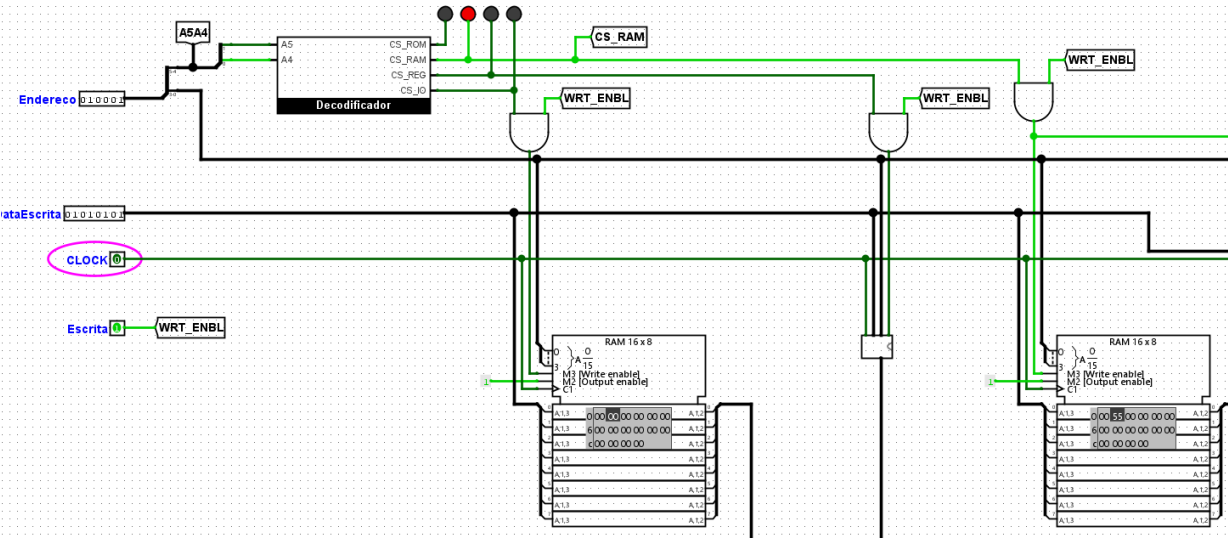


Figura 14 — T-02, leitura de 0x55 sem erro.

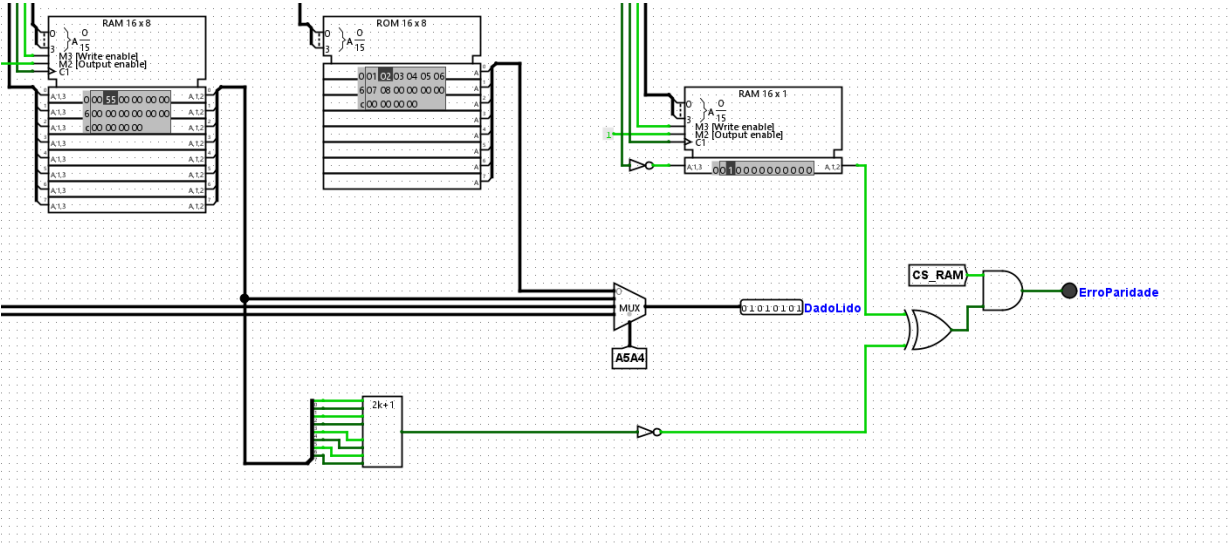


Figura 15 — T-02, leitura de 0x54 com erro de paridade.

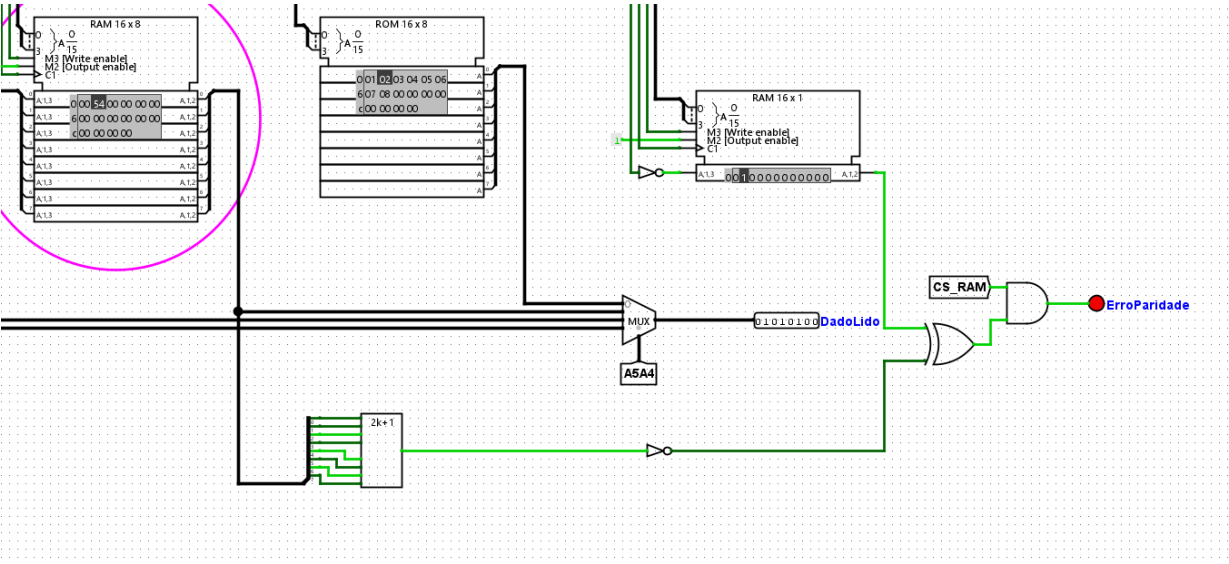


Tabela 14 — T-03 a T-05 e dado entregue pela cache (parte1_cache.circ, feitos em sequência, com as saídas observadas antes de cada clock).

Teste	Entradas	Esperado	Observado	Figura
T-03	Zerar; Base = 0x00, Deslocamento = 0x00	ACERTO = 0	endereço 00h, LED apagado	Figura 16
T-04	Clock; Base = 0x00, Deslocamento = 0x01	ACERTO = 1; DadoLido = 0x01	endereço 01h, LED aceso, DadoLido 01h	Figura 17
T-05	Clock; Base = 0x20, Deslocamento = 0x00; Clock	ACERTO = 0; rótulo da linha 0 = 100	endereço 20h, LED apagado; Rotulo_L0 = 4h (100)	Figuras 18 e 19
Dado no acerto	Base = 0x20, Deslocamento = 0x01	ACERTO = 1; DadoLido = 0x21	endereço 21h, LED aceso, DadoLido 21h	Figura 20

Figura 16 — T-03, leitura de 0x00 com a cache zerada.

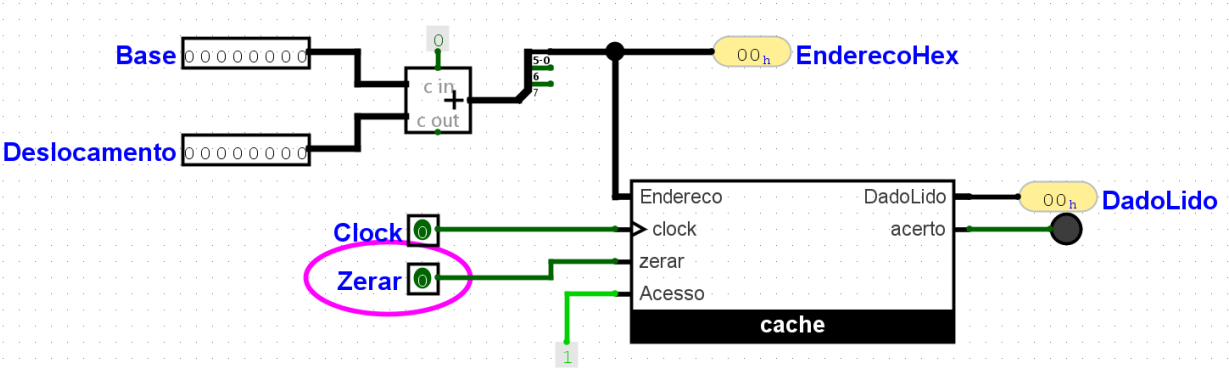


Figura 17 — T-04, leitura de 0x01.

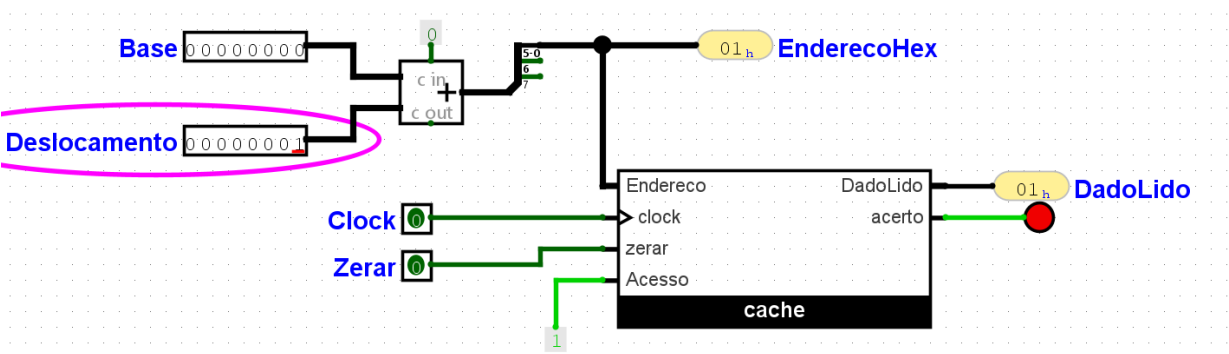


Figura 18 — T-05, leitura de 0x20.

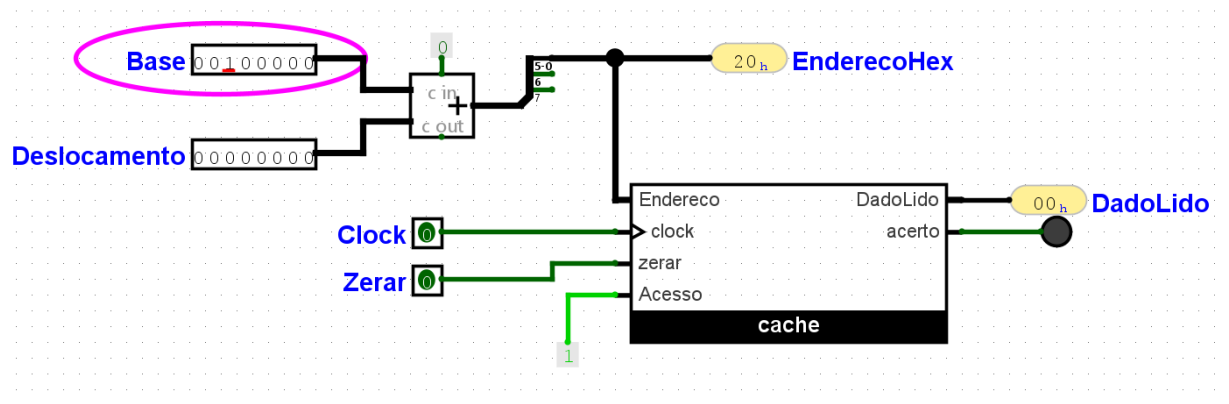


Figura 19 — T-05, rótulo da linha 0 após o clock.


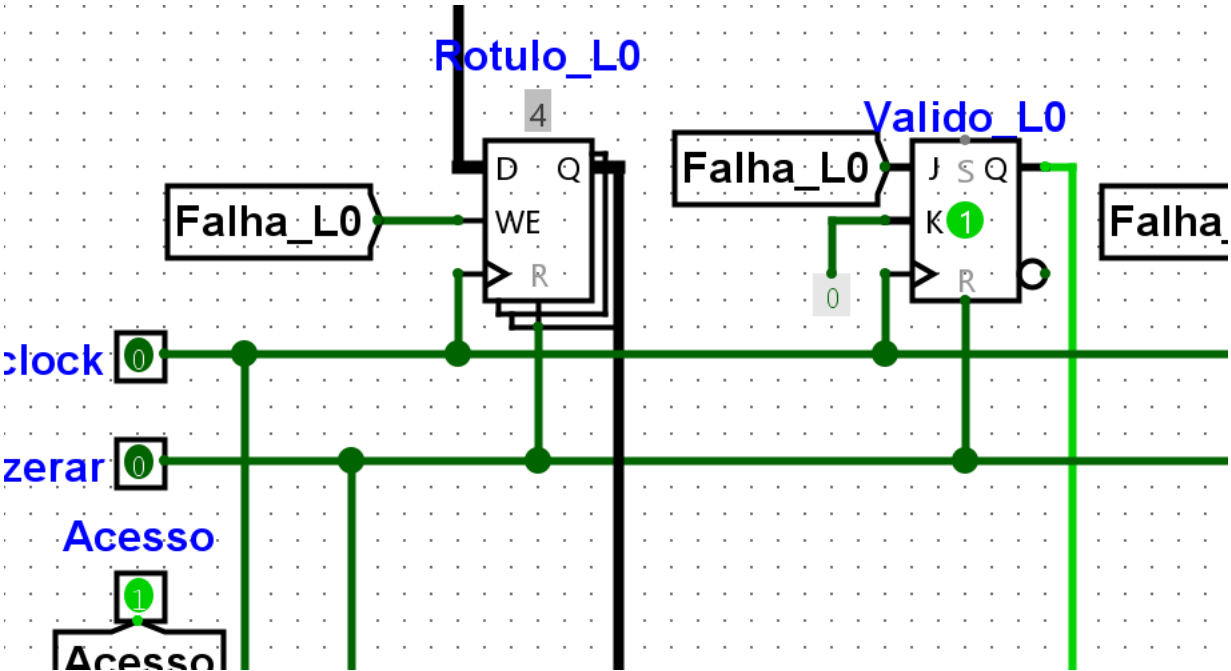


Figura 20 — Leitura de 0x21 após a falha em 0x20: acerto, com o dado 21 entregue pelo arranjo de dados.

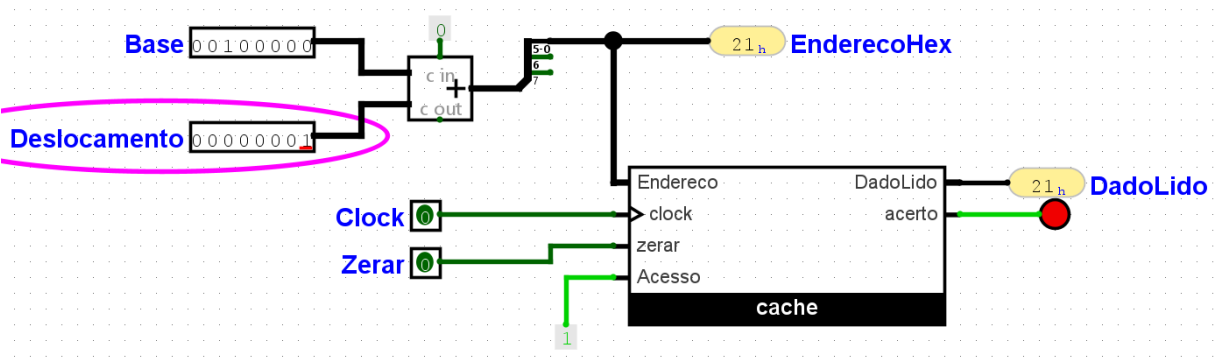

3. Parte II — Unidade de controle

3.1 Unidade de controle cabeada

A unidade de controle foi implementada como uma máquina de estados finitos de cinco estados (S0 a S4), codificados em três flip-flops D (Q2, Q1, Q0). O reset é assíncrono e leva a máquina ao estado S0. Como o caminho de dados não foi montado, o decodificador de opcode foi abstraído em uma única entrada, chamada BEQ: vale 1 quando a instrução é beq e 0 quando é do tipo R.

Tabela 15 — Estados da unidade de controle.


Estado	Código (Q2Q1Q0)	Nome	O que acontece
S0	000	Busca	$IR \leftarrow Mem[PC]; PC \leftarrow PC + 4$
S1	001	Decodificação	$A \leftarrow Reg[rs]; B \leftarrow Reg[rt]; ULAOut \leftarrow PC + (ext(imm) \ll 2)$
S2	010	Execução tipo-R	$ULAOut \leftarrow A \text{ op } B$
S3	011	Conclusão tipo-R	$Reg[rd] \leftarrow ULAOut$
S4	100	Conclusão de desvio	$A - B$; se Zero, $PC \leftarrow ULAOut$

As transições entre os estados são as seguintes: S0 sempre vai para S1; em S1, o opcode decide o caminho, e uma instrução tipo-R (BEQ = 0) vai para S2, enquanto uma instrução beq (BEQ = 1) vai para S4; S2 vai para S3; S3 e S4 voltam para S0. O diagrama completo está na Figura 21 e a tabela de transição, com os valores que entram nos flip-flops D, está na Tabela 16.

Tabela 16 — Tabela de transição.

Estado atual (Q2Q1Q0)	BEQ	Estado seguinte	D2 D1 D0
000 (S0)	X	001 (S1)	0 0 1
001 (S1)	0	010 (S2)	0 1 0
001 (S1)	1	100 (S4)	1 0 0
010 (S2)	X	011 (S3)	0 1 1
011 (S3)	X	000 (S0)	0 0 0
100 (S4)	X	000 (S0)	0 0 0
101, 110, 111	X	indiferente	X X X

Figura 21 — Diagrama de estados da unidade de controle.

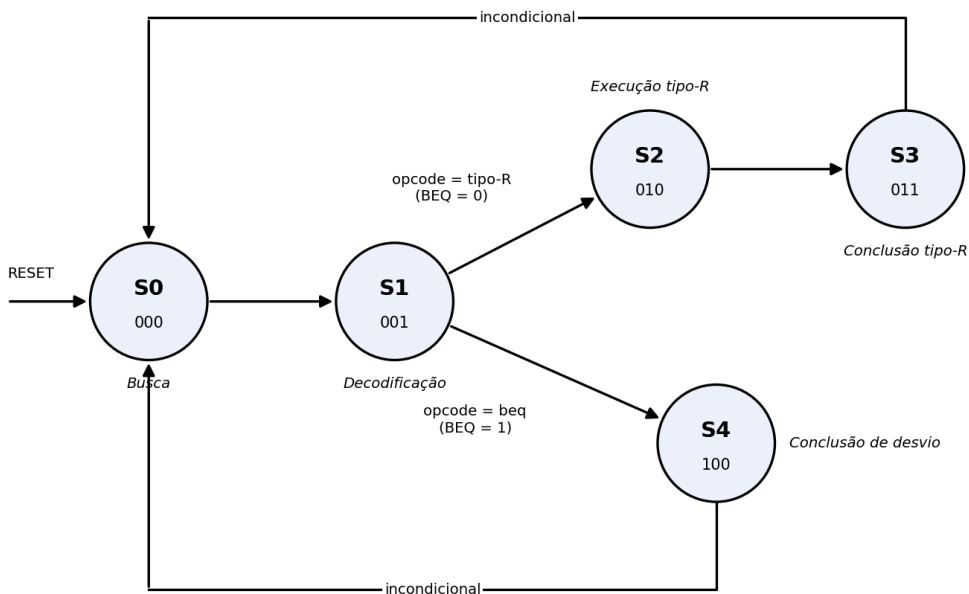

Estados não utilizados

Com cinco estados e três flip-flops, sobram três combinações que a máquina não usa: 101, 110 e 111. Optou-se por tratá-las como condições indiferentes (X) nos mapas de Karnaugh, o que permite agrupamentos maiores e, portanto, equações com menos portas. A alternativa seria forçar o retorno ao estado de busca, o que exigiria portas extras para detectar esses três códigos.

Essa escolha só é segura se a máquina, ao cair acidentalmente em um desses códigos (por exemplo, por ruído elétrico), voltar sozinha a um estado válido. Isso é verificado ao final desta seção, com as equações finais em mãos. Na partida, o reset assíncrono já garante que a máquina comece em S0.

3.2 Tabela de tempo e CPI

3.3 Microprograma

A segunda implementação gera os mesmos sinais de controle, mas guarda-os em uma memória em vez de calculá-los com portas. O sequenciamento fica a cargo de um microcontador de programa (μPC) de 3 bits, e os sinais ficam em uma ROM de 8 posições por 8 bits (Componente 05). O μPC (Componente 13) foi feito com um registrador de 3 flip-flops D (Componente 01) e um somador de +1, que juntos fazem o papel do contador síncrono. O estado atual (o valor do μPC) aparece em um display de sete segmentos (Componente 16). O circuito está em parte2_microprogramada.circ. Como na versão cabeada, o caminho de dados não foi montado: as saídas de controle são observadas em pinos de saída, e o opcode foi abstraído no pino OP_BEQ (equivalente ao BEQ da Seção 3.1), que vale 1 para beq e 0 para tipo-R.

Formato da microinstrução

A microinstrução tem 8 bits, divididos em quatro campos de 2 bits (Tabela 17). O campo Fonte com valor 00 implica, além de selecionar o PC e a constante 4 como entradas da ULA, a escrita incondicional do PC, por isso a microinstrução de busca não precisa de um campo próprio para o controle do PC.

Tabela 17 — Formato da microinstrução de 8 bits.

Campo	Bits	Codificação
ULAOp	7–6	00 = soma; 01 = subtração; 10 = operação dada pelo campo funct; 11 = reservado
Fonte	5–4	00 = PC e constante 4; 01 = registrador A e registrador B; 10 = PC e extensão de sinal deslocada de 2; 11 = reservado
Ação	3–2	00 = nenhuma; 01 = $IR \leftarrow Mem[PC]$; 10 = $Reg[rd] \leftarrow ULAOut$; 11 = $PC \leftarrow ULAOut$ se Zero
Seq	1–0	00 = próxima microinstrução; 01 = volta à busca; 10 = despacho pelo opcode; 11 = reservado

Microprograma

A Tabela 18 traz o microprograma completo. O conteúdo da ROM, carregado em `microcodigo.txt`, é 04 22 90 19 5d 00 00 00; as posições 5, 6 e 7 ficam livres. Em ConclR, o campo ULAOp (00) é indiferente: $Reg[rd]$ recebe o ULAOut já calculado em ExecR, e a saída da ULA não é usada nesse estado. Em ExecR, Fonte = 01 seleciona os registradores A e B, e ULAOp = 10 deixa a operação a cargo do campo funct.

Tabela 18 — Microprograma.

Rótulo	Endereço	ULAOp	Fonte	Ação	Seq	Binário	Hexadecimal
Busca	0	00	00	01	00	00000100	0x04
Decod	1	00	10	00	10	00100010	0x22
ExecR	2	10	01	00	00	10010000	0x90
ConclR	3	00	01	10	01	00011001	0x19
ConclBEQ	4	01	01	11	01	01011101	0x5D

Os códigos 101, 110 e 111 do μPC nunca são alcançados: o μPC só recebe $\mu PC + 1$ (dentro da faixa de 0 a 4), 0, 2 ou 4, e as posições 5 a 7 da ROM contêm 00.

Circuito

O μPC (registrador upc) endereça a ROM de microcódigo, e os oito bits lidos são divididos nos quatro campos. O campo Seq comanda o multiplexador de 4 entradas (Componente 02) que escolhe o próximo endereço, entregue ao registrador pelo rótulo PROX: com Seq = 00 o μPC recebe $\mu PC + 1$; com Seq = 01, recebe 0 (volta à busca); com Seq = 10 (despacho pelo opcode), recebe a saída de um segundo multiplexador, que escolhe entre o endereço 2 (tipo-R, OP_BEQ = 0) e o endereço 4 (beq, OP_BEQ = 1); Seq = 11 é reservado e leva a 0. O circuito está na Figura 22 e os pinos e elementos, na Tabela 19.

Figura 22 — Circuito principal da unidade microprogramada: μ PC, somador, ROM de microcódigo, multiplexadores e display.

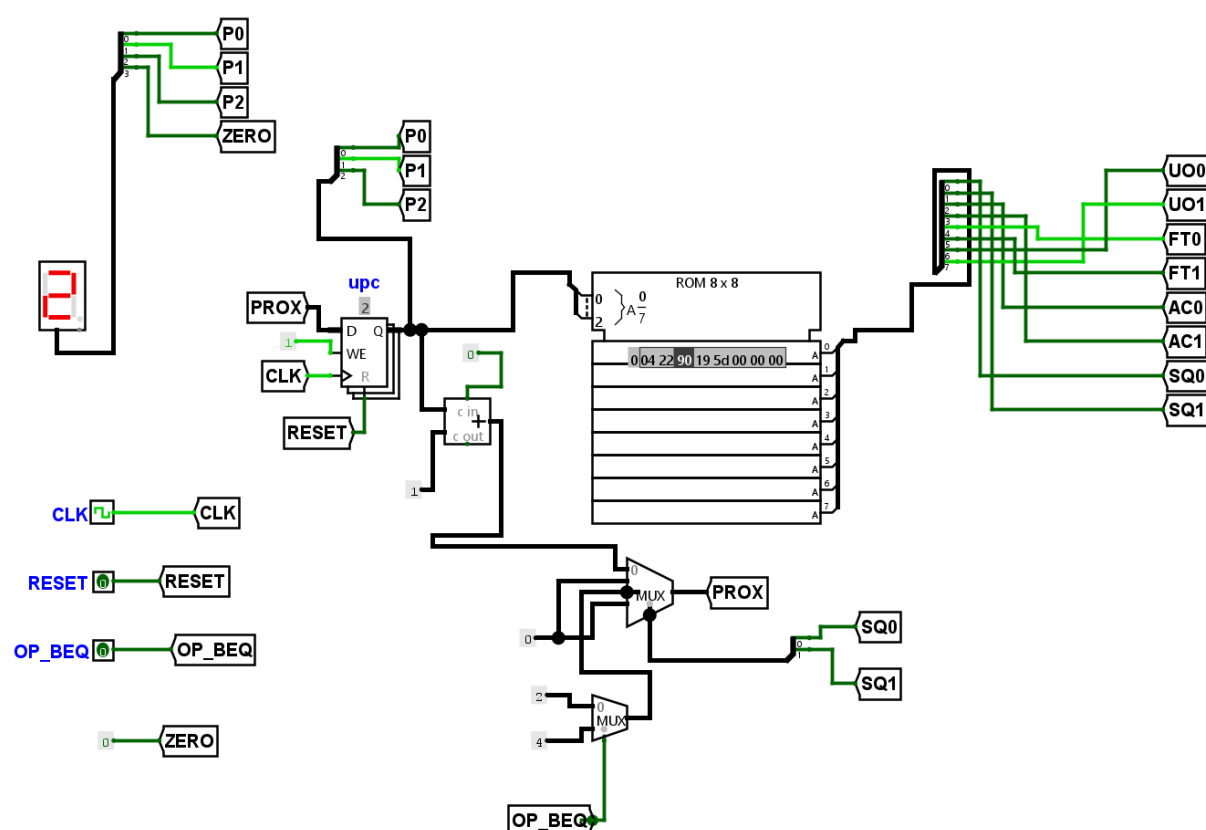


Tabela 19 — Elementos e pinos da versão microprogramada (parte2_microprogramada.circ).

Elemento	Componente	Pinos e função
upc	Registrador de 3 flip-flops D (Componente 01), usado como μ PC (Componente 13)	D (3 bits) recebe PROX; Q (3 bits) é o μ PC; CLK; WE fixo em 1; R (reset) ligado a RESET
Somador +1	Somador de 3 bits	Entradas: μ PC e constante 1; a saída (μ PC + 1) é a entrada 0 do multiplexador de próximo endereço
ROM 8x8	ROM (Componente 05)	Endereço A de 3 bits = μ PC; saída de 8 bits dividida em UO1UO0 (ULAOp), FT1FT0 (Fonte), AC1AC0 (Ação) e SQ1SQ0 (Seq)
MUX de próximo endereço	Multiplexador de 4 entradas (Componente 02)	Seleção = SQ1SQ0. 00 $\rightarrow$ μ PC + 1; 01 $\rightarrow$ 0; 10 $\rightarrow$ saída do MUX de despacho; 11 $\rightarrow$ 0. Saída = PROX
MUX de despacho	Multiplexador de 2 entradas	Seleção = OP_BEQ. 0 $\rightarrow$ constante 2 (ExecR); 1 $\rightarrow$ constante 4 (ConclBEQ)
Display	Decodificador de 7 segmentos (Componente 16)	Mostra o μ PC; o 4º bit vai a uma constante 0 (rótulo GND), independente do ZERO
CLK	Pino de entrada, 1 bit	Relógio do μ PC
RESET	Pino de entrada, 1 bit	Zera o μ PC (estado S0)
OP_BEQ	Pino de entrada, 1 bit	0 = tipo-R; 1 = beq (decide o despacho em S1)
ZERO	Pino de entrada, 1 bit	Simula o sinal Zero da ULA, pois o caminho de dados não está montado
Saídas de controle	Pinos de saída	PCWrite, PCWriteCond, PCSrc, MemRead, IRWrite, RegWrite, ALUSrcA, ALUSrcB1, ALUSrcB0, ALUOp1, ALUOp0 e uPC_2..uPC_0

Decodificação dos campos em sinais de controle

Os campos lidos da ROM são convertidos nos nove sinais de controle por portas AND e NOT (Figura 23). As equações estão na Tabela 20. Os campos ULAOp e ALUSrcB1 passam direto: ULAOp vai para ALUOp1 e ALUOp0, e FT1 é o próprio ALUSrcB1.

Figura 23 — Portas de decodificação dos campos da microinstrução.

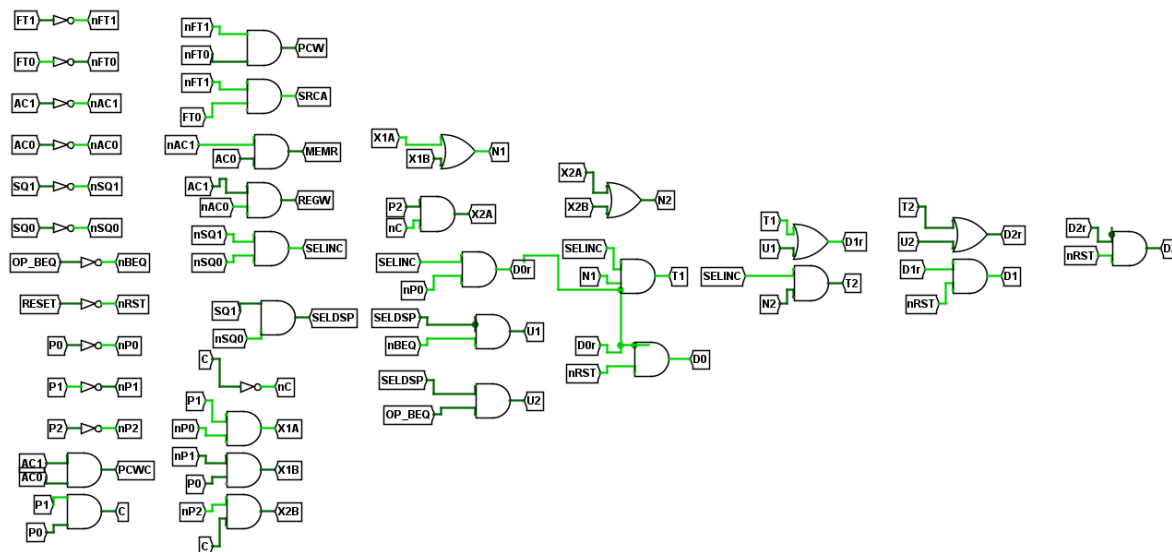


Tabela 20 — Decodificação dos campos (FT = Fonte, AC = Ação, UO = ULAOp).

Sinal	Equação	Campo
PCWrite e ALUSrcB0	$FT1' \cdot FT0'$	Fonte = 00
ALUSrcA	$FT1' \cdot FT0$	Fonte = 01
ALUSrcB1	$FT1$	Fonte = 10
MemRead e IRWrite	$AC1' \cdot AC0$	Ação = 01
RegWrite	$AC1 \cdot AC0'$	Ação = 10
PCWriteCond e PCSrc	$AC1 \cdot AC0$	Ação = 11
ALUOp1, ALUOp0	UO1, UO0 (direto)	ULAOp

3.4 Comparação entre as duas versões

3.5 Testes (T-06 a T-09)


Versão microprogramada

Os testes T-06 a T-08 foram executados na versão microprogramada, com a simulação habilitada, o pulso automático desligado e um ciclo completo de relógio por estado. Os pinos RESET, OP_BEQ e ZERO foram acionados com a ferramenta de interação, e o display de sete segmentos mostra o estado atual. As Tabelas 21 a 23 registram as entradas, as saídas esperadas e as observadas, e as capturas estão nas Figuras 24 a 34.

Tabela 21 — T-06, ciclo de busca (parte2_microprogramada.circ).

Momento	Entradas	Esperado	Observado	Figura
Após o reset	RESET = 1, OP_BEQ = 0	estado S0; PCWrite, MemRead, IRWrite e ALUSrcB0 em 1	display 0; os quatro sinais em 1	24
Um ciclo depois	RESET = 0	estado S1; IRWrite volta a 0; ALUSrcB1 em 1	display 1; IRWrite = 0; ALUSrcB1 = 1	25

Figura 24 — T-06, estado S0: sequenciador (RESET = 1) e saídas.

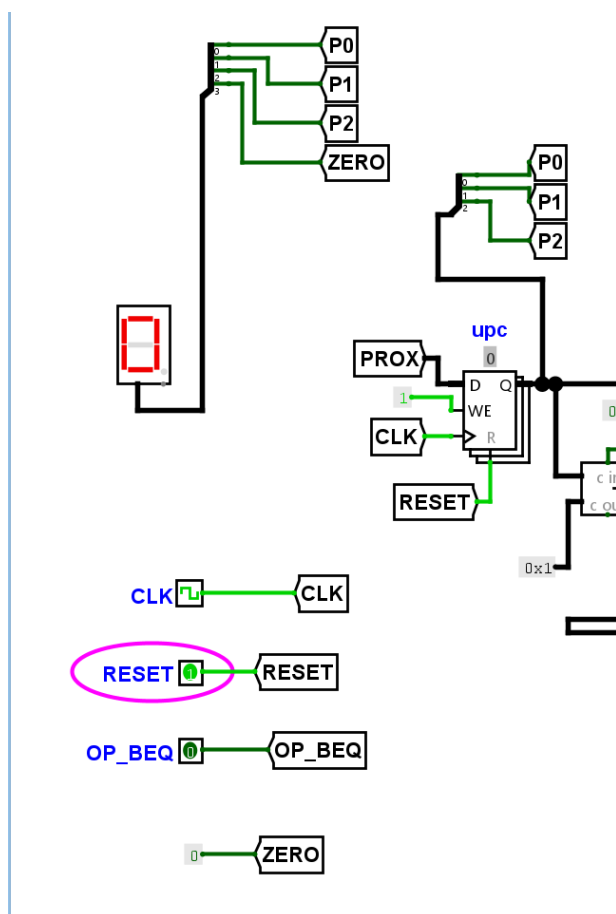


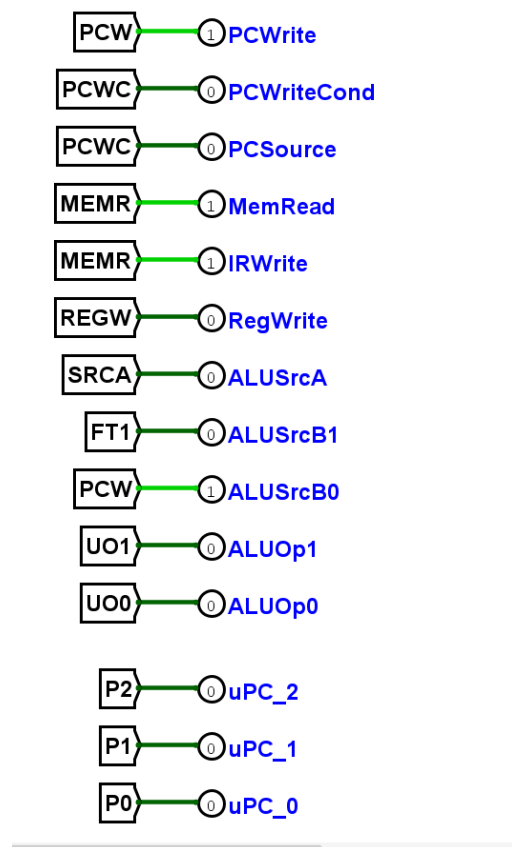


Figura 25 — T-06, estado S1: sequenciador e saídas.

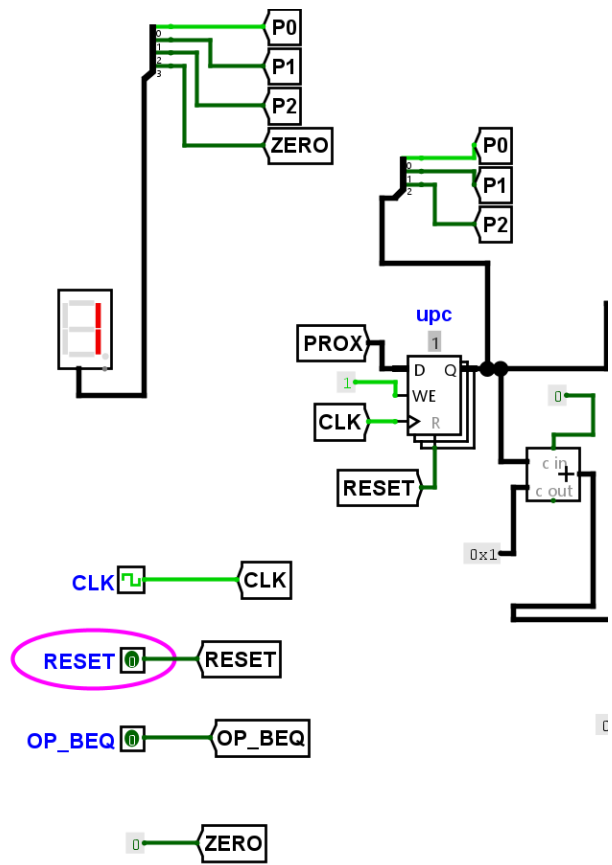

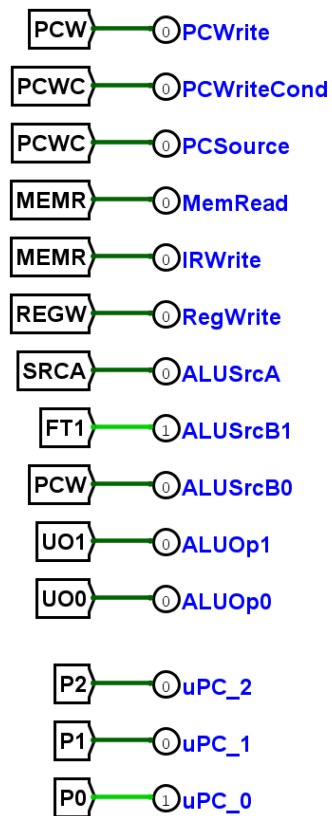


Tabela 22 — T-07, instrução tipo-R (OP_BEQ = 0, quatro ciclos).

Estado	Display	Esperado (sinais em 1)	Observado	Figura
S0	0	PCWrite, MemRead, IRWrite, ALUSrcB0	igual ao esperado	26
S1	1	ALUSrcB1	igual ao esperado	27
S2	2	ALUSrcA, ALUOp1	igual ao esperado	28
S3	3	RegWrite, ALUSrcA	igual ao esperado	29
volta	0	PCWrite, MemRead, IRWrite, ALUSrcB0	igual ao esperado	30

Como o caminho de dados não foi montado, o registro do resultado em rd é demonstrado pelo sinal RegWrite = 1 em S3.

Figura 26 — T-07, estado S0.

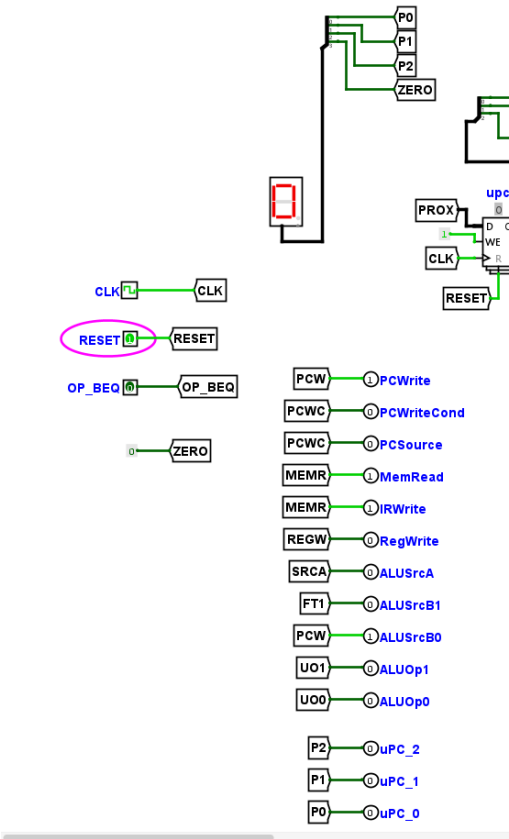


Figura 27 — T-07, estado S1.

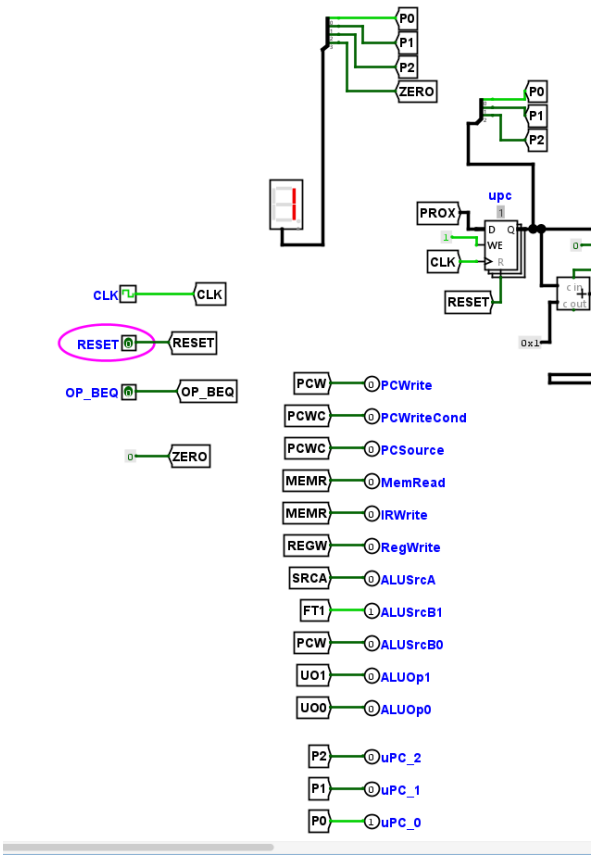


Figura 28 — T-07, estado S2.

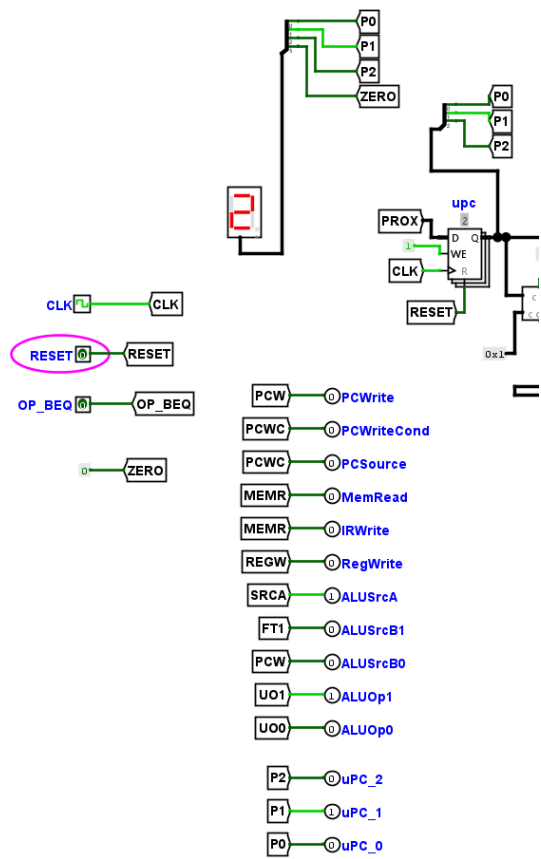


Figura 29 — T-07, estado S3 (RegWrite = 1).

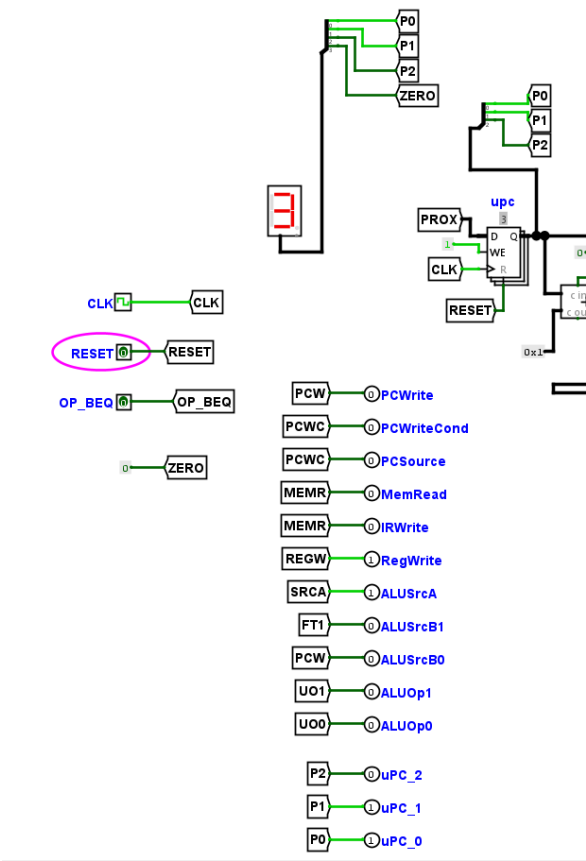


Figura 30 — T-07, retorno ao estado S0.

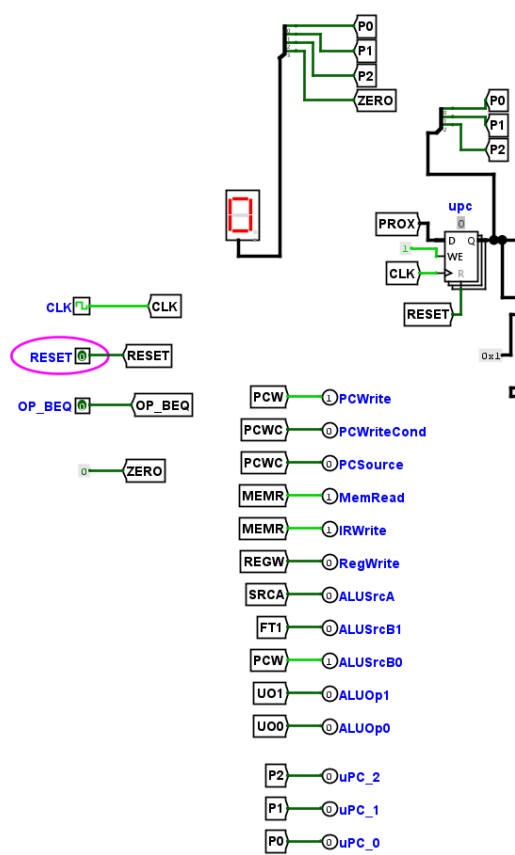


Tabela 23 — T-08, desvio tomado e não tomado (OP_BEQ = 1).

Caso	ZERO	Estado	Sinais em 1 (observados)	Efeito no PC	Figura
Tomado	1	S4 (display 4)	PCWriteCond, PCSource, ALUSrcA, ALUOp0	PC ← ULAOut	33
Não tomado	0	S4 (display 4)	PCWriteCond, PCSource, ALUSrcA, ALUOp0	PC não muda	34

Os sinais de saída são os mesmos nos dois casos, porque dependem apenas do estado. A diferença está no pino ZERO: o PC só é gravado quando $PCWriteCond \cdot ZERO = 1$. Como o caminho de dados não foi montado, o ZERO foi simulado por um pino de entrada. O caminho $S0 \rightarrow S1 \rightarrow S4 \rightarrow S0$ está nas Figuras 31 e 32.

Figura 31 — T-08, estado S4 (caminho S0 → S1 → S4).

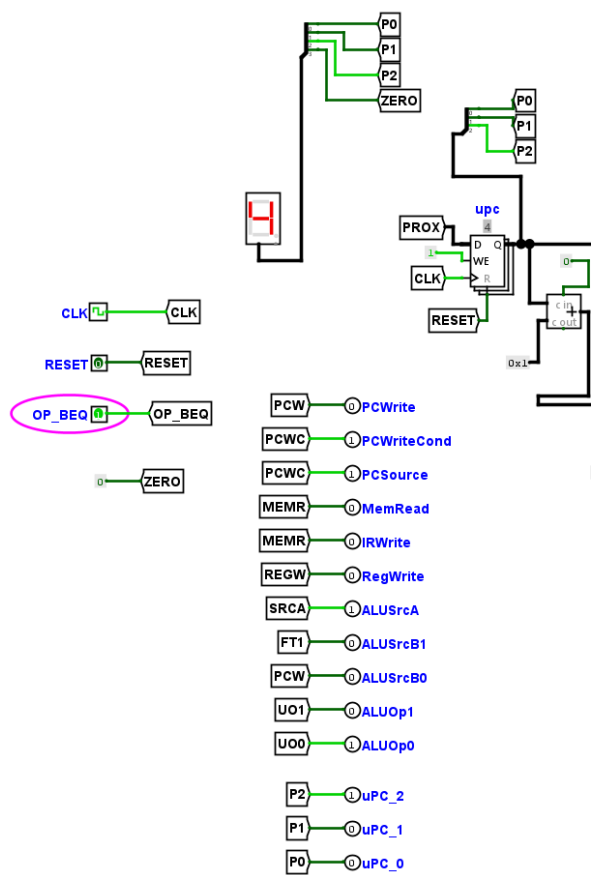


Figura 32 — T-08, retorno ao estado S0.

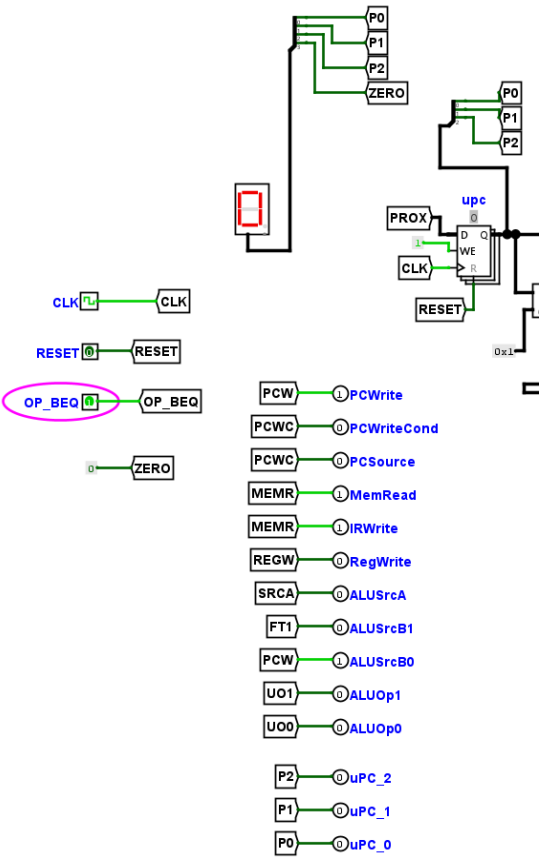


Figura 33 — T-08, estado S4 com ZERO = 1 (desvio tomado).


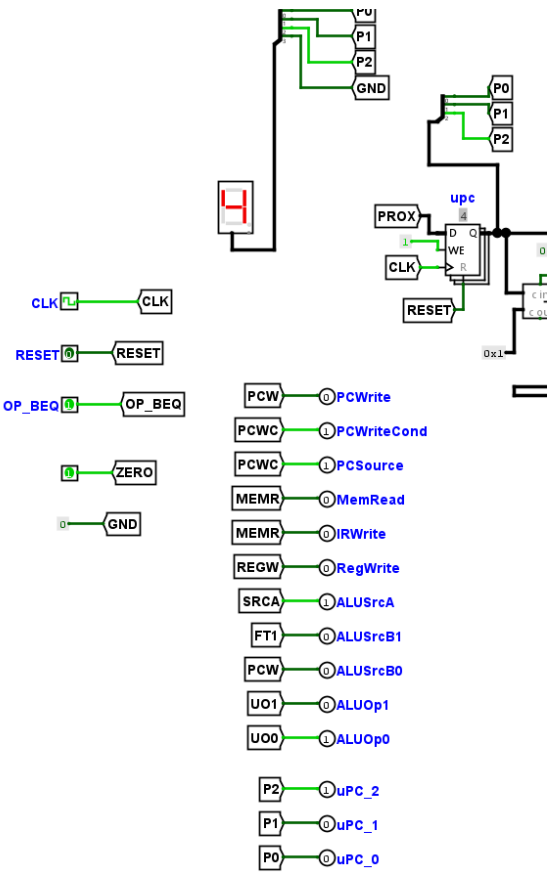


Figura 34 — T-08, estado S4 com ZERO = 0 (desvio não tomado).

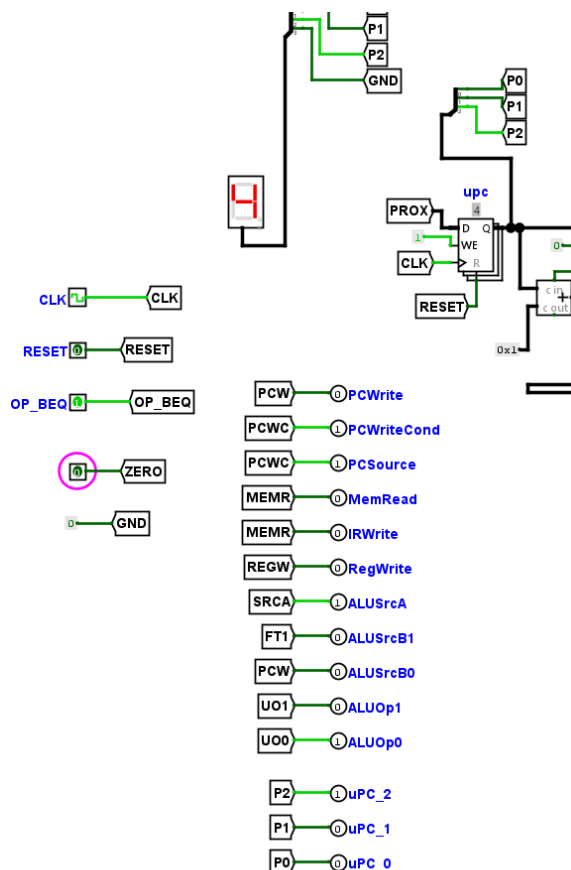

T-09 — lado microprogramado

A Tabela 24 registra os sinais da versão microprogramada em cada estado (OP_BEQ = 0 de S0 a S3 e OP_BEQ = 1 em S4), para serem confrontados com os da versão cabeada. As capturas são as das Figuras 26 a 29 e 31, também salvas como T09_micro_S0.png a T09_micro_S4.png.

Tabela 24 — Sinais de controle por estado na versão microprogramada.

Estado	PCWrite	PCWriteCond	PCSource	MemRead	IRWrite	RegWrite	ALUSrcA	ALUSrcB1	ALUSrcB0	ALUOp1	ALUOp0
S0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	
S1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
S2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
S3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
S4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	

4. Declaração de uso de IA generativa

5. Conclusão

Referências